

Nội dung bài viết

1. [Trả lời câu hỏi SGK Bài 18 Công Nghệ 12 trang 74](#)
2. [Giải bài tập SGK Bài 18 Công Nghệ lớp 12](#)
  1. [Câu 1 trang 74 Công nghệ 12:](#)
  2. [Câu 2 trang 74 Công nghệ 12:](#)
  3. [Câu 3 trang 74 Công nghệ 12:](#)

*Trả lời câu hỏi SGK Bài 18 Công Nghệ 12 trang 74*

**Trả lời câu hỏi Công nghệ 12 Bài 18 trang 74:**

Các mạch tiền khuếch đại, khuếch đại trung gian và khuếch đại công suất có điểm gì giống nhau về chức năng?

**Trả lời**

- Điều dùng để khuếch đại tín hiệu.

*Giải bài tập SGK Bài 18 Công Nghệ lớp 12*

Câu 1 trang 74 Công nghệ 12:

Nêu chức năng của máy tăng âm.

**Trả lời**

Máy tăng âm có chức năng là khuếch đại tín hiệu âm thanh.

Câu 2 trang 74 Công nghệ 12:

Khối nào quyết định mức độ trầm, bổng của âm thanh? Cường độ âm thanh do khối nào quyết định?

Trả lời

- Khối quyết định mức độ trầm, bổng của âm thanh là khối mạch âm sắc.
- Khối nào quyết định cường độ âm thanh là khối mạch khuếch đại công suất.

Câu 3 trang 74 Công nghệ 12:

Máy tăng âm thường được dùng trong những trường hợp nào?

**Trả lời**

Máy tăng âm được dùng để khuếch đại tín hiệu âm thanh → Máy thường được dùng trong các trường hợp cần làm khuếch đại âm cho to như: loa phường, đám cưới, buổi biểu diễn âm nhạc, hội làng, hội chợ,...