

(trang 31 sgk Công nghệ 9): Mạch điện bảng điện gồm những phần tử gì? Chúng được nối với nhau như thế nào?

Trả lời:

- Mạch điện bảng điện gồm: 2 cầu chì, 1 công tắc 2 cực điều khiển 1 đèn và 1 ổ cắm điện.


- Cách ghép nối:

+ Công tắc và cầu chì mắc nối tiếp với nhau và nối với dây pha.

+ Bóng đèn, ổ cắm mắc song song với nhau và nối dây trung tính.

(trang 32 sgk Công nghệ 9): Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện được tiến hành theo các bước sau:


Trả lời:

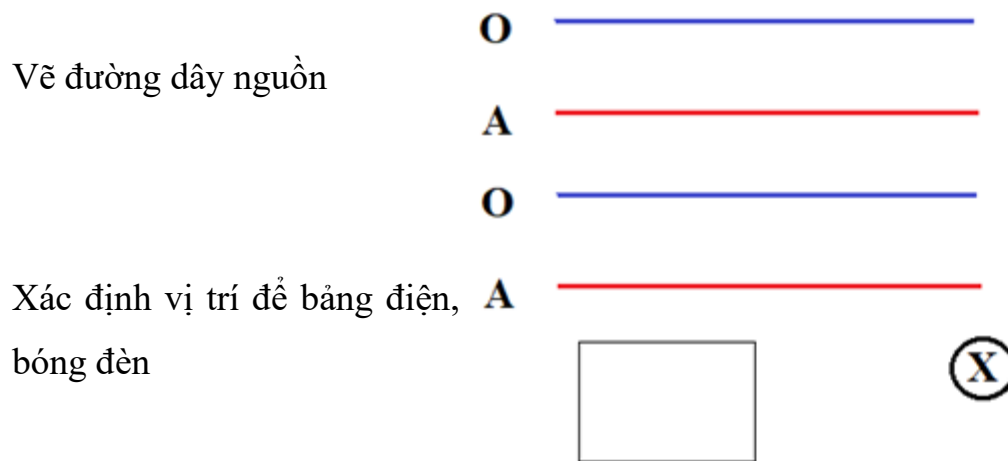

O _____

Xác định vị trí các thiết bị điện (TBD) trên bảng điện

A _____

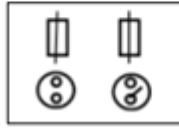

(X)

O _____

Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lí

A _____



(X)