

Nội dung bài viết

1. [Bộ trắc nghiệm Bài 12 Công nghệ 12: Thực hành: Điều chỉnh các thông số của mạch tạo xung đa hài dùng Tranzito](#)
2. [Đáp án bộ trắc nghiệm Công nghệ Bài 12 lớp 12: Thực hành: Điều chỉnh các thông số của mạch tạo xung đa hài dùng Tranzito](#)

Bộ trắc nghiệm Bài 12 Công nghệ 12: Thực hành: Điều chỉnh các thông số của mạch tạo xung đa hài dùng Tranzito

Câu 1: Mạch tạo xung đa hài tự dao động là :

- A. Mạch điện tử tạo ra các xung có dạng hình vuông lặp lại theo chu kì và có hai trạng thái cân bằng không ổn định.
- B. Mạch điện tử tạo ra các xung có dạng hình chữ nhật lặp lại theo chu kì và có hai trạng thái cân bằng không ổn định.
- C. Mạch điện tử tạo ra các xung có dạng hình vuông lặp lại theo chu kì và có hai trạng thái cân bằng ổn định.
- D. Mạch điện tử tạo ra các xung có dạng hình chữ nhật lặp lại theo chu kì và có hai trạng thái cân bằng ổn định.

Câu 2: Làm thế nào để biến đổi xung đa hài đối xứng thành xung đa hài không đối xứng?

- A. Thay trị số điện dung của một trong hai tụ điện C1, C2
- B. Thay trị số điện trở của một trong hai điện trở R1, R2
- C. Câu A và B đều đúng
- D. Câu A và B đều sai

Câu 3: Chức năng mạch tạo xung là:

- A. biến đổi năng lượng của dòng điện một chiều thành dòng điện xoay chiều
- B. biến đổi năng lượng của dòng điện một chiều thành năng lượng dao động điện
- C. biến đổi năng lượng của dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều
- D. biến đổi năng lượng dao động điện thành năng lượng của dòng điện một chiều

Câu 4: Mạch dao động đa hài dùng tranzito thực hiện ở bước nào trong phần thực hành?

- A. bước 1
- B. bước 2
- C. bước 3
- D. bước 4

Câu 5: Cấp nguồn cho mạch hoạt động nằm ở bước nào trong bài thực hành?

- A. bước 1
- B. bước 2
- C. bước 3
- D. bước 4

Đáp án bộ trắc nghiệm Công nghệ Bài 12 lớp 12: Thực hành: Điều chỉnh các thông số của mạch tạo xung đa hài dùng Tranzito

Câu 1:

Đáp án: **B**

Câu 2:

Đáp án: **A**

Câu 3:

Đáp án: **B**

Câu 4:

Đáp án: **C**

Câu 5:

Đáp án: **A**