

Mời các bạn cùng tham khảo hướng dẫn trả lời Trắc nghiệm Công nghệ 8 **Bài 55: Sơ đồ điện** hay, ngắn gọn được chúng tôi chọn lọc và giới thiệu ngay dưới đây nhằm giúp các em học sinh tiếp thu kiến thức và củng cố bài học của mình trong quá trình học tập môn Công nghệ.

Bộ trắc nghiệm Bài 55 Công nghệ 8: Sơ đồ điện

Câu 1: Sơ đồ điện là hình biểu diễn quy ước của:

- A. Mạch điện
- B. Mạng điện
- C. Hệ thống điện
- D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2: Người ta sử dụng kkkis hiệu trong các sơ đồ điện để biểu thị:

- A. Nguồn điện
- B. Dây dẫn điện
- C. Thiết bị và đồ dùng điện
- D. Cả 3 đáp án trên

Câu 3: “-” là kí hiệu của:

- A. Cực dương
- B. Dây pha
- C. Dòng điện một chiều
- D. Dây trung tính

Câu 4: Sơ đồ điện được phân làm mấy loại?

- A. 2
- B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5: Sơ đồ nguyên lí:

A. Nêu mối liên hệ điện của các phần tử trong mạch

B. Không thể hiện vị trí lắp đặt trong thực tế

C. Không thể hiện cách lắp ráp, sắp xếp trên thực tế

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 6: Sơ đồ lắp đặt biểu thị:

A. Vị trí các phần tử

B. Cách lắp đặt các phần tử

C. Vị trí và cách lắp đặt các phần tử

D. Vị trí hoặc cách lắp đặt các phần tử

Câu 7: Công dụng của sơ đồ lắp đặt là:

A. Dự trữ vật liệu

B. Lắp đặt mạng điện và thiết bị

C. Sửa chữa mạng điện và thiết bị

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 8: “~” là kí hiệu của:

A. Dây dẫn chéo nhau

B. Dây dẫn nối nhau

C. Dòng điện xoay chiều

D. Đáp án khác

Câu 9: Khi vẽ sơ đồ điện, người ta dùng kí hiệu để thể hiện những phần tử của mạch điện như:

- A. Dây dẫn
- B. Thiết bị, đồ dùng điện
- C. Cách lắp đặt
- D. Cả 3 đáp án trên

Câu 10: Là kí hiệu của:

- A. Chấn lưu
- B. Cầu chì
- C. Cầu dao
- D. Đáp án khác

Đáp án bộ trắc nghiệm Công nghệ Bài 55 lớp 8: Sơ đồ điện

Câu 1:

Đáp án cần chọn là: D

Câu 2:

Đáp án cần chọn là: D

Câu 3:

Đáp án cần chọn là: C

Giải thích:

Vì kí hiệu cực dương là “+”, dây pha là “A-”, dây trung tính là “O-”.

Câu 4:

Đáp án cần chọn là: A

Giải thích:

Đó là sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp ráp.

Câu 5:

Đáp án cần chọn là: D

Câu 6:

Đáp án cần chọn là: C

Câu 7:

Đáp án cần chọn là: D

Câu 8:

Đáp án cần chọn là: C

Câu 9:

Đáp án cần chọn là: D

Câu 10:

Đáp án cần chọn là: B

CLICK NGAY vào **TẢI VỀ** dưới đây để download giải Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 8 **Bài 55: Sơ đồ điện** ngắn gọn, hay nhất file pdf hoàn toàn miễn phí.