

Mời các bạn cùng tham khảo hướng dẫn trả lời Trắc nghiệm Công nghệ 8 **Bài 58: Thiết kế mạch điện** hay, ngắn gọn được chúng tôi chọn lọc và giới thiệu ngay dưới đây nhằm giúp các em học sinh tiếp thu kiến thức và củng cố bài học của mình trong quá trình học tập môn Công nghệ.

Bộ trắc nghiệm Bài 58 Công nghệ 8: Thiết kế mạch điện

Câu 1: Thiết kế mạch điện gồm mấy nội dung?

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

Câu 2: Thiết kế là công việc:

- A. Cần làm trước khi lắp đặt mạch điện
- B. Cần làm sau khi lắp đặt mạch điện
- C. Cả A và B đều đúng
- D. Cả A và B đều sai

Câu 3: Đưa ra phương án mạch điện tức là:

- A. Vẽ sơ đồ nguyên lí
- B. Vẽ sơ đồ lắp ráp
- C. Vẽ sơ đồ nguyên lí hoặc lắp ráp
- D. Vẽ sơ đồ nguyên lí và lắp ráp

Câu 4: Trình tự thiết kế mạch điện theo mấy bước?

- A. 2
- B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5: “Xác định mạch điện dùng để làm gì?” thuộc bước thứ mấy?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 6: Bước thứ 3 trong trình tự thiết kế mạch điện là:

A. Chọn thiết bị thích hợp cho mạch điện

B. Chọn đồ dùng điện thích hợp cho mạch điện

C. Chọn thiết bị và đồ dùng điện thích hợp cho mạch điện

D. Đáp án khác

Câu 7: Bước cuối cùng trong trình tự thiết kế mạch điện là:

A. Đưa ra các phương án thiết kế

B. Lắp thử và kiểm tra mạch điện

C. Lựa chọn phương án thích hợp

D. Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 8: Bạn A cần lắp đặt mạch điện dùng 2 bóng đèn sợi đốt được điều khiển đóng - cắt riêng biệt để chiếu sáng bàn học và giữa phòng. Vậy bước 3 bạn A cần làm là:

A. Chọn bóng đèn

B. Chọn thiết bị điện

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 9: Thiết bị điện mà bạn A cần chọn là:

A. 1 công tắc 2 cực và 1 cầu chì

B. 2 công tắc 2 cực và 1 cầu chì

C. 1 công tắc 2 cực và 2 cầu chì

D. 2 công tắc 2 cực và 2 cầu chì

Câu 10: Đây là nội dung công việc thiết kế?

A. Xác định nhu cầu sử dụng mạch điện

B. Vẽ sơ đồ nguyên lí

C. Lựa chọn phương án thích hợp

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án bộ trắc nghiệm Công nghệ Bài 58 lớp 8: Thiết kế mạch điện

Câu 1:

Đáp án cần chọn là: C

Giải thích:

Đó là xác định nhu cầu sử dụng, đưa ra các phương án và chọn phương án thích hợp, xác định phần tử cần thiết, lắp thử và kiểm tra mạch.

Câu 2:

Đáp án cần chọn là: A

Câu 3:

Đáp án cần chọn là: A

Câu 4:

Đáp án cần chọn là: C

Câu 5:

Đáp án cần chọn là: A

Câu 6:

Đáp án cần chọn là: C

Câu 7:

Đáp án cần chọn là: B

Câu 8:

Đáp án cần chọn là: C

Câu 9:

Đáp án cần chọn là: B

Câu 10:

Đáp án cần chọn là: D

CLICK NGAY vào **TẢI VỀ** dưới đây để download giải Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 8 **Bài 58: Thiết kế mạch điện** ngắn gọn, hay nhất file pdf hoàn toàn miễn phí.