

(trang 19 sgk Công nghệ 9): Hãy nêu tên các phần tử của sơ đồ mạch điện vào bảng dưới đây.


Trả lời:

STT Tên các phần tử

- 1 2 cầu chì
- 2 1 ổ cắm
- 3 1 công tắc 2 cực
- 4 1 bóng đèn sợi đốt
- 5 Dây dẫn, nguồn điện xoay chiều

(trang 20 sgk Công nghệ 9):

Trả lời:

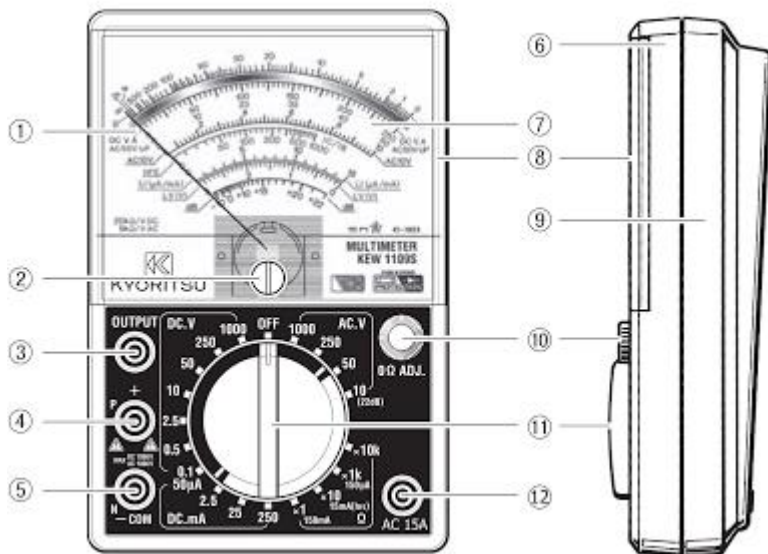

1 – Kim chỉ thị

2 – Vít điều chỉnh điểm 0 tĩnh

- 3 – Đầu đo điện áp thuần xoay chiều
- 4 – Đầu đo dương (+), hoặc P (Bán dẫn dương)
- 5 – Đầu đo chung (Com), hoặc N (Bán dẫn âm)
- 6 – Vỏ trước
- 7 – Mặt chỉ thị
- 8 – Mặt kính
- 9 – Vỏ sau
- 10 – Nút điều chỉnh 0Ω (0Ω ADJ)
- 11 – Chuyển mạch chọn thang đo
- 12 – Đầu đo dòng điện xoay chiều 15A